

Projet Circuits Intégrés Radiofréquence

TP Adaptation en Puissance

Mohamed Hage Hassan

Clément Cheung

6 Décembre 2017

Table des matières

Introduction	2
1 Impédance et Admittance - Analyse sous Cadence	2
1.1 Étude théorique	2
1.2 Simulation sous Cadence	2
2 Adaptation à Z_0	3
2.1 Adaptation avec un transformateur d'impédance	3
2.1.1 Annulation de la partie imaginaire	3
2.1.2 Abaissement de l'impédance	4
2.1.3 Ajustement final de l'impédance	5
2.1.4 Calcul de la tension du circuit d'adaptation	5
2.2 Adaptation avec l'abaque de Smith	7
2.2.1 Principe d'adaptation avec des élément discrets	7
2.2.2 Adaptation avec capacité parrallèle et inductance série	8
2.2.3 Adaptation avec inductance parrallèle et capacité série	9
3 Impédance en entrée et sortie d'un transistor	11
3.1 Modèle du MOSFET petit signal	11
3.2 Analyse des caractéristiques du MOSFET avec la simulation DC	11
3.3 Impédance d'entrée du MOSFET	13
3.4 Impédance en sortie du transistor	14
Conclusion	15
Références	15

Introduction

La conception des circuits intégrés radiofréquence représente un défi assez complexe ainsi que de plusieurs opportunités pour la recherche de nouvelles solutions.

Le but principal de ce TP se représente par la nécessité de la maîtrise de la chaîne d'adaptation, en débutant par la prise d'un simple cas d'un circuit RC série. L'étude se poursuit par l'essai d'adaptation en suivant 2 méthodes : Soit à l'aide d'un transformateur d'impédance où on ajoute des éléments discrets pour réduire l'impédance ou éliminer les parties imaginaires, en assurant l'adaptation. Soit avec la méthode classique, l'abaque de Smith.

La dernière partie consiste sur une analyse d'un transistor RF, avec son impédance en entrée et en sortie.

1 Impédance et Admittance - Analyse sous Cadence

1.1 Étude théorique

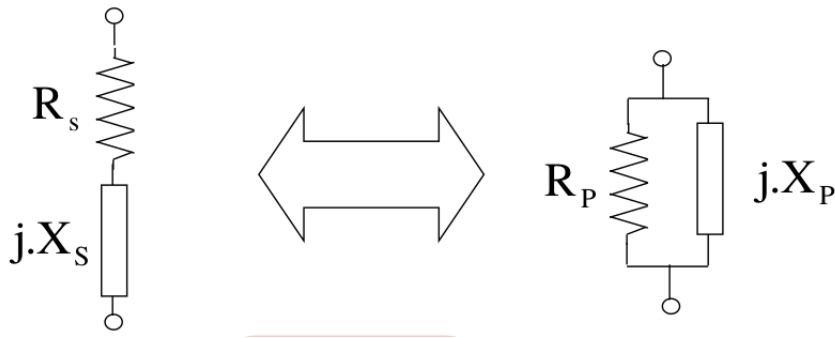


Figure 1: Schéma équivalent du montage série [1]

On essaye en premier temps de retrouver le circuit équivalent au celui RC en série :

$$Z_C = \frac{1}{jC\omega} \quad X_S = -\frac{1}{C\omega}j \quad (1)$$

Sachant que :

$$Q = \frac{\|X_S\|}{R} = \frac{1}{R_S C\omega} = 0.159 < 3$$
$$X_S = \frac{1}{C_S\omega} = 159.15$$

En se basant sur [1], et pour $Q < 3$, il faut prendre les valeurs totales de R_p et X_p sans tenir compte de l'approximation.

$$R_p = R_S(1 + Q^2)$$
$$X_p = X_S \frac{(1 + Q^2)}{Q^2} \quad (2)$$

Ce qui nous donne $R_p = 1025,28\Omega$, $X_p = 6.454 \times 10^3$. À partir de X_p , on peut remonter vers C_p :

$$X_P = \frac{1}{C_P\omega} \implies C_P = \frac{1}{X_P\omega} = 24.7fF$$

1.2 Simulation sous Cadence

Généralement, le paramètre S_{11} représente le coefficient de réflexion en entrée, si la sortie est bien adaptée. Ici, on trouve qu'il représente les pertes en entrée.

On effectue une simulation du circuit RC pour analyser les paramètres S_{11} , Z_{11} et Y_{11} :

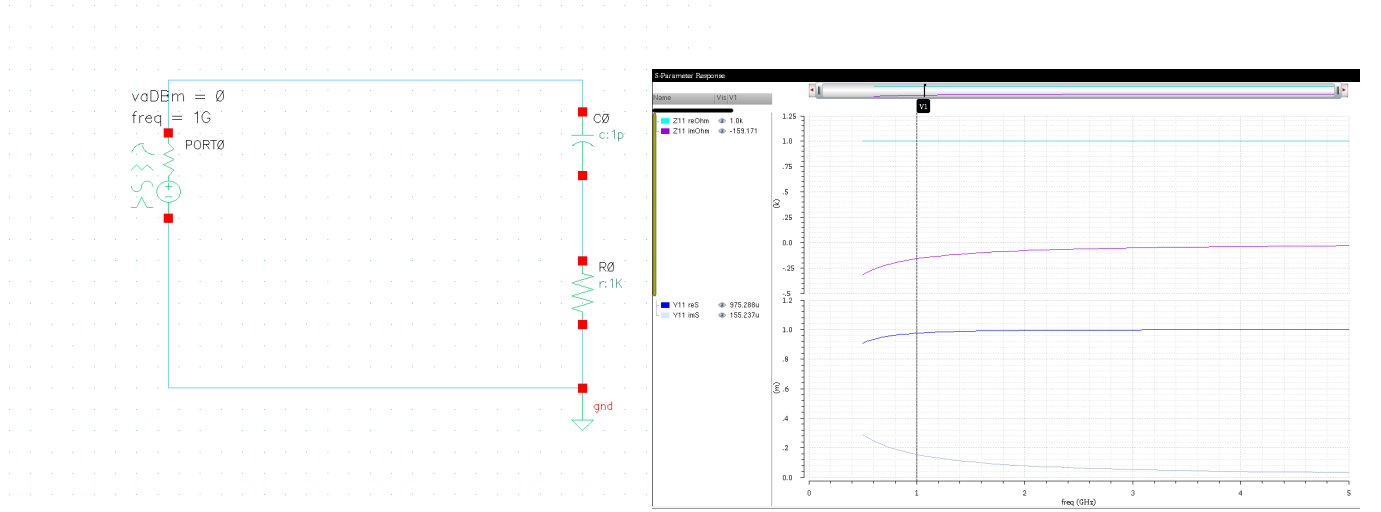


Figure 2: Schéma et Simulation du circuit

On retrouve :

$$\begin{aligned} S_{11} &= 0.906911 - j0.0141 \\ Z_d &= 20 - j3.19066 \\ Y_d &= 0.04859 + j0.00777 \end{aligned} \quad (3)$$

Les valeurs de Z_d et de Y_d sont extraites de l'abaque de Smith après simulation, elles sont normalisées par rapport à 50Ω .

Pour remonter aux valeurs de Z_{11} et Y_{11} , on prend :

$$\begin{aligned} Y_{11} &= \frac{Y_d}{50} \\ Z_{11} &= Z_d \cdot 50 \end{aligned} \quad (4)$$

Sachant que $Y = G + jB$ et $Re\{Y_{11}\} = 975.88\mu$, $Im\{Y_{11}\} = 155.3\mu$:

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{R_P} \implies R_P = \frac{1}{G} = 1025\Omega \\ B &= \frac{1}{X_P} \implies X_P = \frac{1}{B} = 6.442 \times 10^3 \end{aligned}$$

Les valeurs calculées dans la partie théorique conforme bien à celles simulées.

2 Adaptation à Z_0

2.1 Adaptation avec un transformateur d'impédance

2.1.1 Annulation de la partie imaginaire

On ajoute une inductance en série au circuit RC, pour annuler la partie imaginaire X_S . On peut voir sur la figure 3 qu'on a $Im\{Z_{11}\} \simeq 0$ à $f = 1GHz$.

$$X_L = \omega L = -X_S \implies X_L = 159.15$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = 25.33nH$$

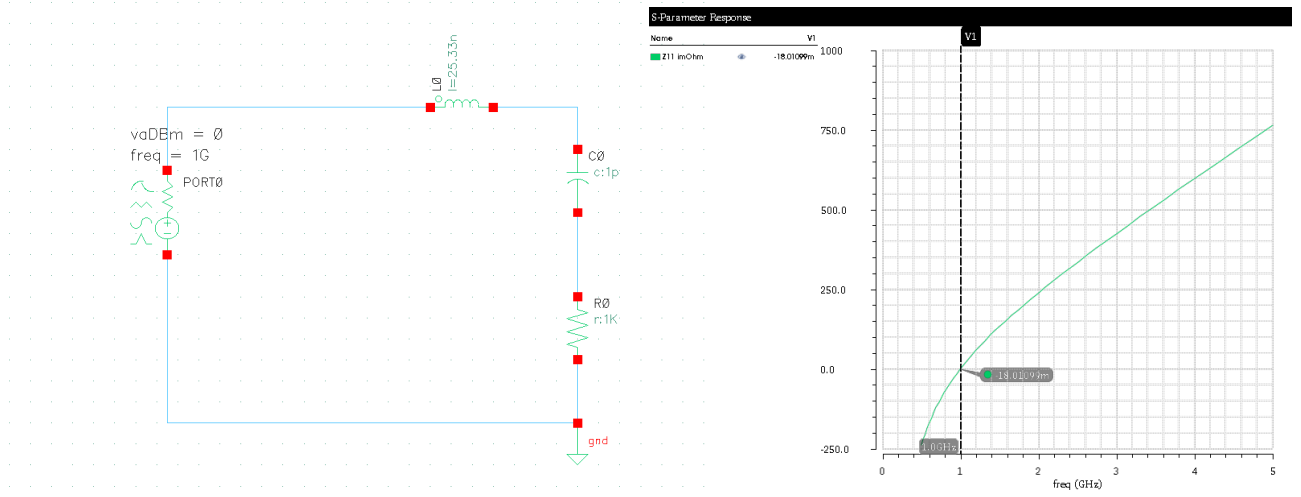


Figure 3: Schéma et Simulation du circuit

2.1.2 Abaissement de l'impédance

On ajoute une capacité en parallèle pour abaisser la tension :

$Re\{Z_{in}\} = 50\Omega$ et pour le circuit LRC, on a $Z_0 = R_0$ à la résonance.

$$\frac{1}{Z_{in}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_0} = jC_1\omega_0 + \frac{1}{R_0}$$

$$Z_{in} = \frac{1}{jC_1\omega_0 + \frac{1}{R_0}}$$

et

$$Re\{Z_{in}\} = 50\Omega = Re\left(\frac{R_0}{1 + jR_0C_1\omega_0}\right)$$

Pour Z_{in} :

$$Z_{in} = \frac{(1 - jR_0C_1\omega_0)R_0}{1 + (R_0C_1\omega_0)^2} = \frac{R_0}{1 + (R_0C_1\omega_0)^2} - j\frac{R_0^2C_1\omega_0}{1 + (R_0C_1\omega_0)^2}$$

$$\Rightarrow R_0C_1\omega_0 = \sqrt{\frac{R_0}{Re\{Z_{in}\}} - 1}$$

$$C_1 = \frac{1}{R_0\omega_0} \sqrt{\frac{R_0}{Re\{Z_{in}\}} - 1}$$

On retrouve $C_1 = 693.7fF$.

La figure 4 montre que pour $C_1 = 693.7fF$, on retrouve une impédance $Re\{Z_{11}\} = 50\Omega$.

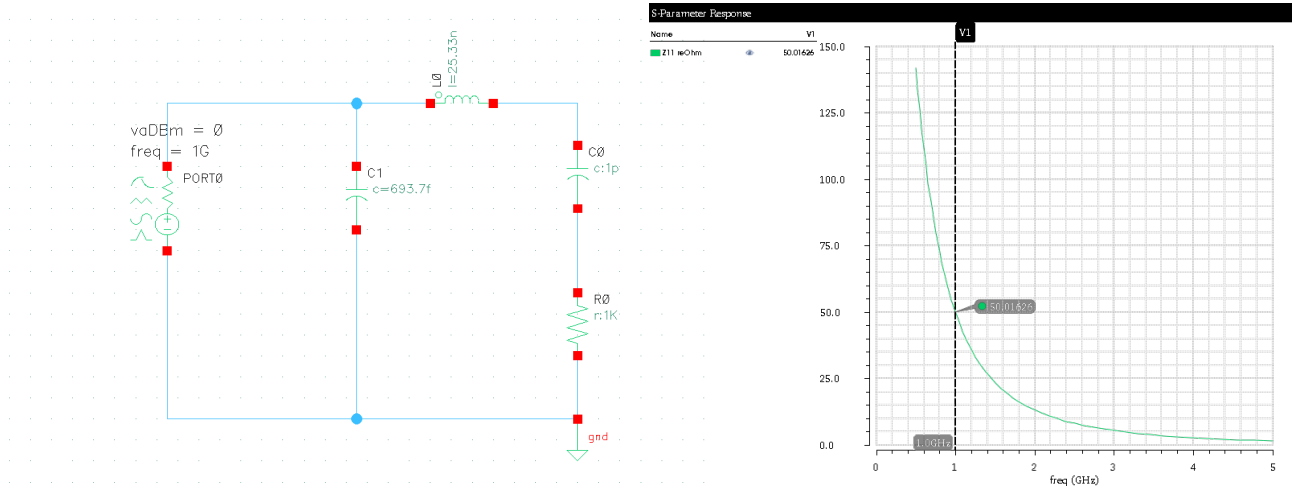


Figure 4: Schéma et Simulation du circuit

2.1.3 Ajustement final de l'impédance

On essaye d'annuler la partie imaginaire à l'entrée du circuit d'adaptation : On ajoute une impédance en série. Sachant que : $X_{L1} = \omega_0 L_1$

$$X_{L11} = -\text{Im}\{Z_{in}\} = \frac{R_0^2 C_1 \omega_0}{1 + (R_0 C_1 \omega_0)^2}$$

$$\Rightarrow L_1 = \frac{R_0^2 C_1}{1 + (R_0 C_1 \omega_0)^2} \Rightarrow L_1 = 34.6 \text{ nH}$$

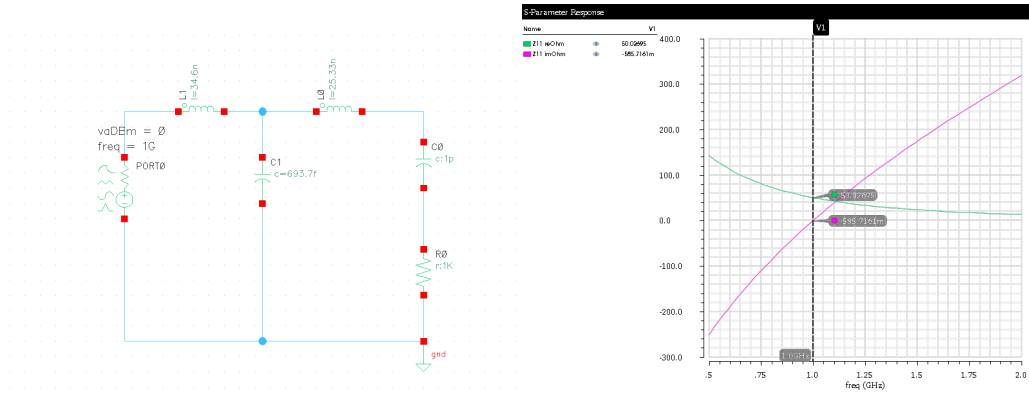


Figure 5: Schéma et Simulation du circuit

On peut voir que sur la simulation de la figure 5, on arrive à obtenir $\text{Re}\{Z_{11}\} = 50\Omega$ en entrée ainsi que $\text{Im}\{Z_{11}\} \simeq 0$.

2.1.4 Calcul de la tension du circuit d'adaptation

On a :

$$P_e = 0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW} = \frac{V_1^2}{50} \Rightarrow V_1 = \sqrt{P_0 \times 50} = 0.223 \text{ V}$$

Adaptation en puissance en 50Ω , $P_e = P_S = \frac{V_2^2}{R_0}$, sachant que C_0 est "transparente" à f_0 (résonance).

$$V_2 = V_3 = \sqrt{R_0 \times P_e} = 1V$$

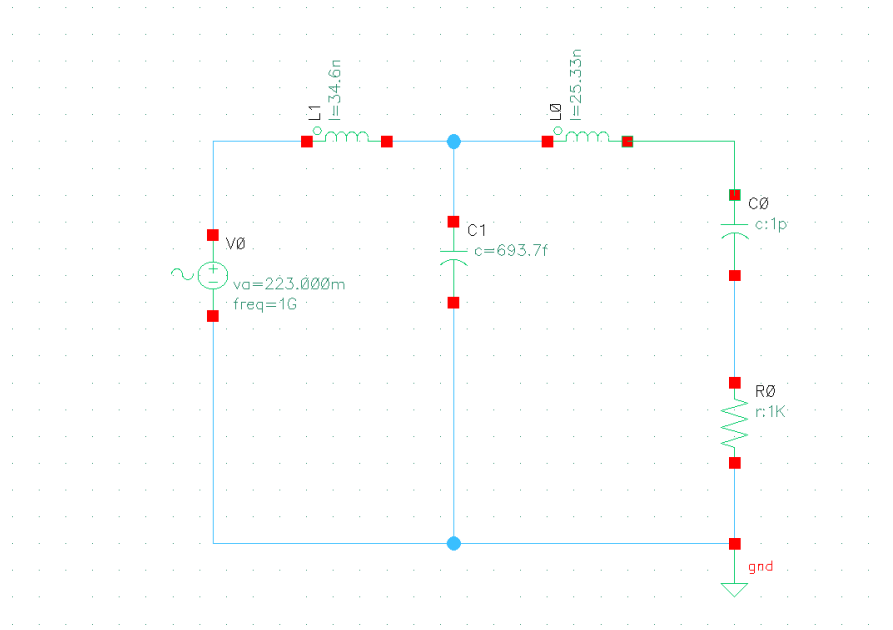


Figure 6: Schéma complet

En mettant une source de tension sinusoïdale de $V_1 = 0.223V$ avec une résistance de générateur de 50Ω à la place du port de puissance P_e et en faisant une simulation transient avec le réseau d'adaptation calculé précédemment, on retrouve une sinusoïde d'amplitude 1 V et de même fréquence aux bornes de la résistance de sortie $1K\Omega$, l'adaptation est bien vérifiée.

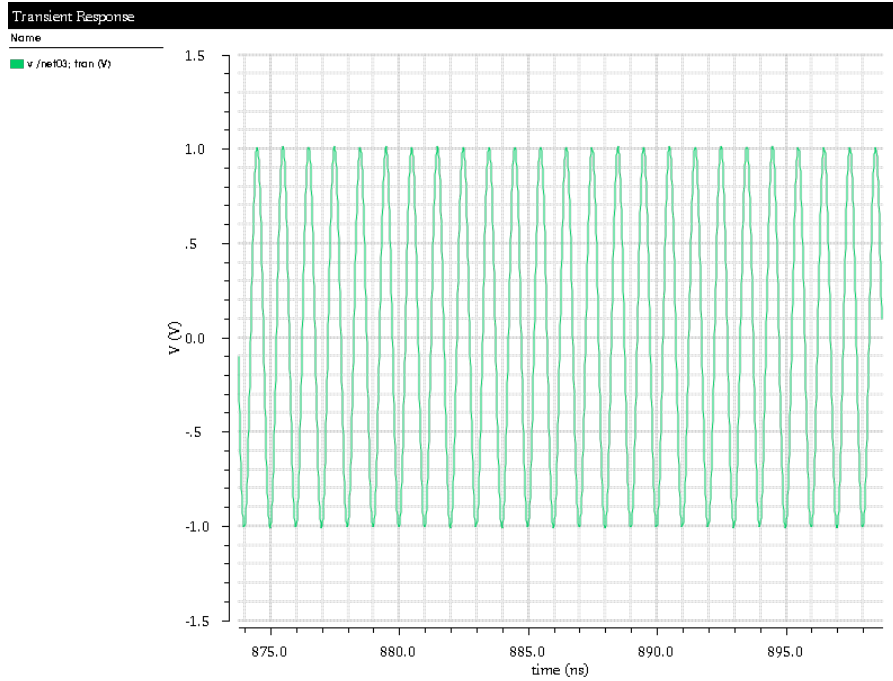


Figure 7: Simulation transient du schéma complet

2.2 Adaptation avec l'abaque de Smith

2.2.1 Principe d'adaptation avec des éléments discrets

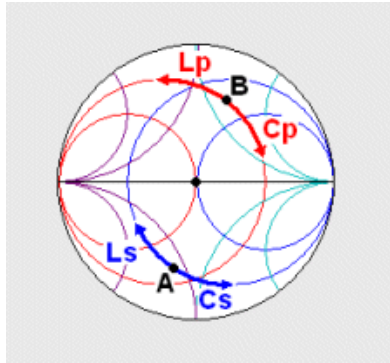


Figure 8: Abaque représentant les adaptations avec des éléments discrets[2]

Une Inductance en série va faire déplacer l'impédance complexe dans le sens horaire sur le cercle d'impédance Z à partie réelle fixe ; et dans le sens antihoraire pour une capacité série. Une Inductance en parallèle va faire déplacer l'impédance complexe dans le sens antihoraire sur le cercle d'admittance Y à partie réelle fixe ; et dans le sens horaire pour une capacité série.

On peut alors rejoindre le point $Z_0 = 50\Omega$ au centre de l'abaque en utilisant 2 chemins différents à partir du même point d'impédance complexe (cf fig 8).

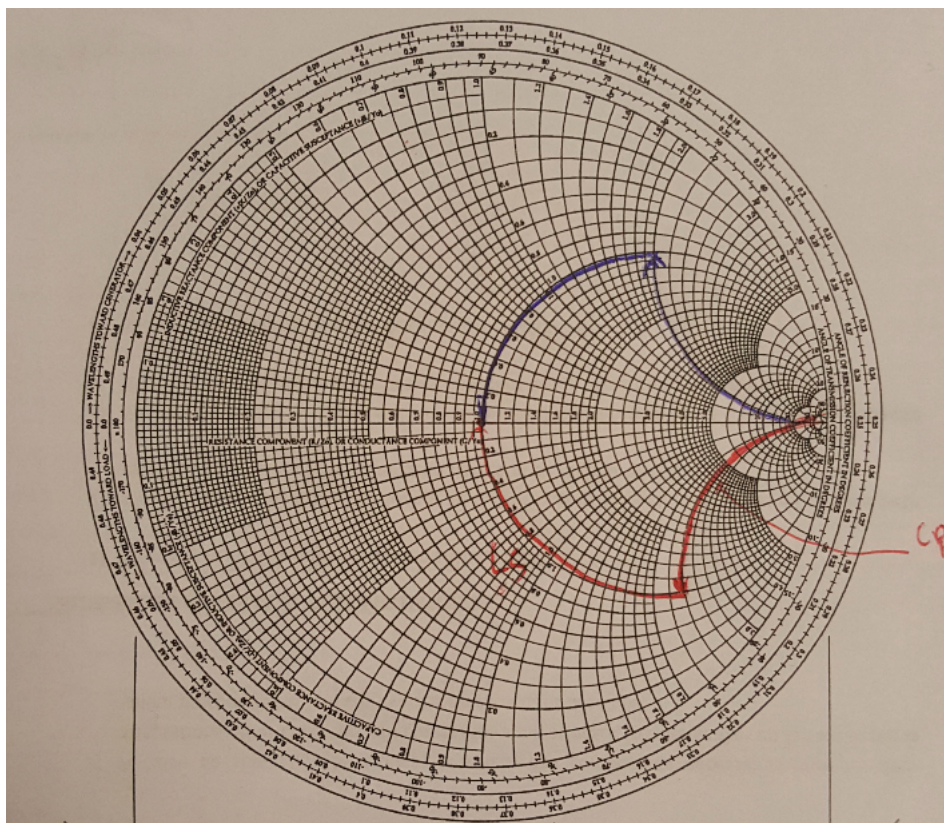


Figure 9: Configuration selon 2 méthodes possibles

2.2.2 Adaptation avec capacité parrallèle et inductance série

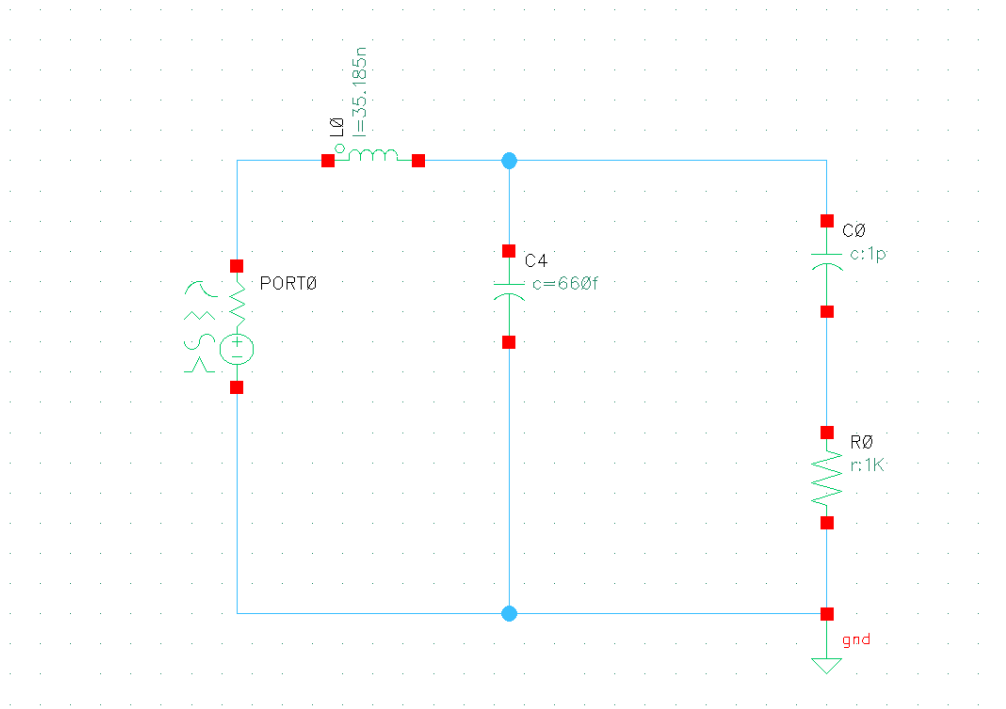


Figure 10: Schéma de la première méthode d'adaptation

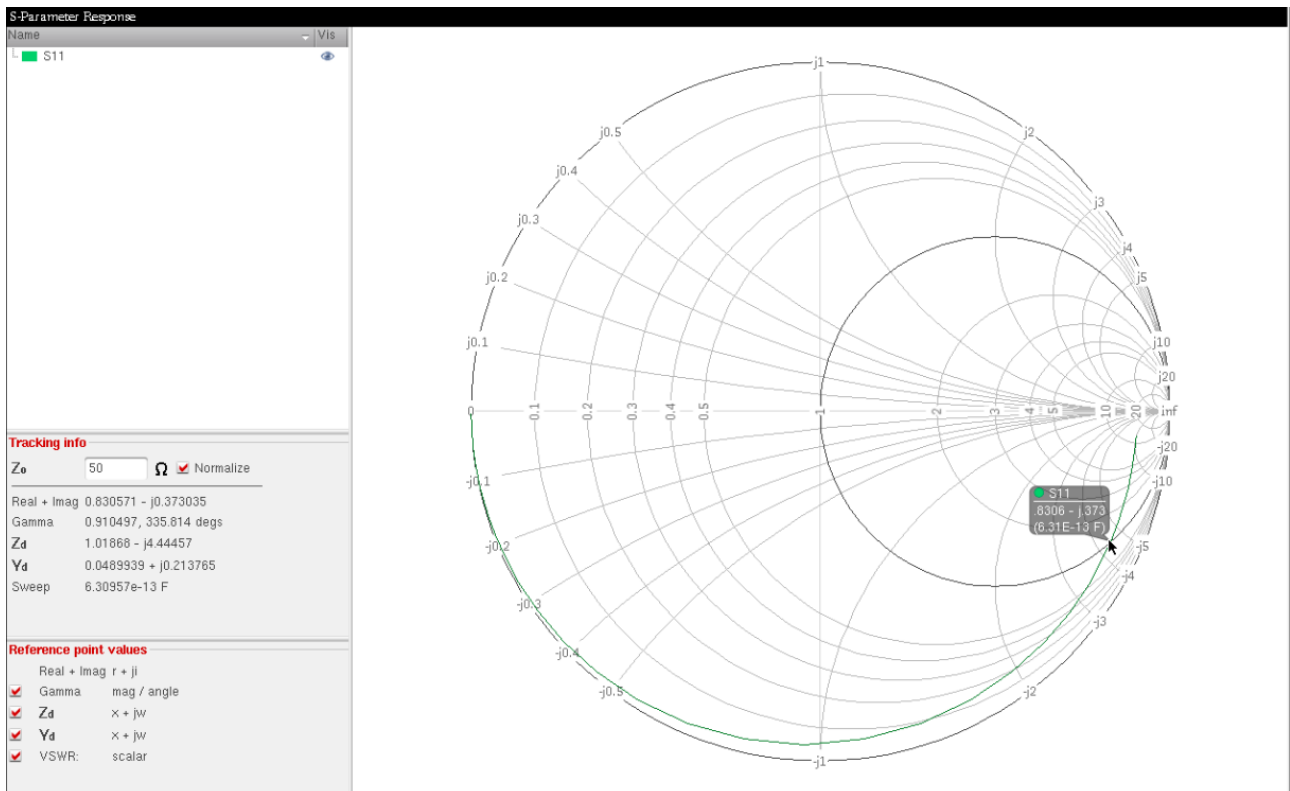


Figure 11: Abaque de Smith pour une annulation de la partie imaginaire

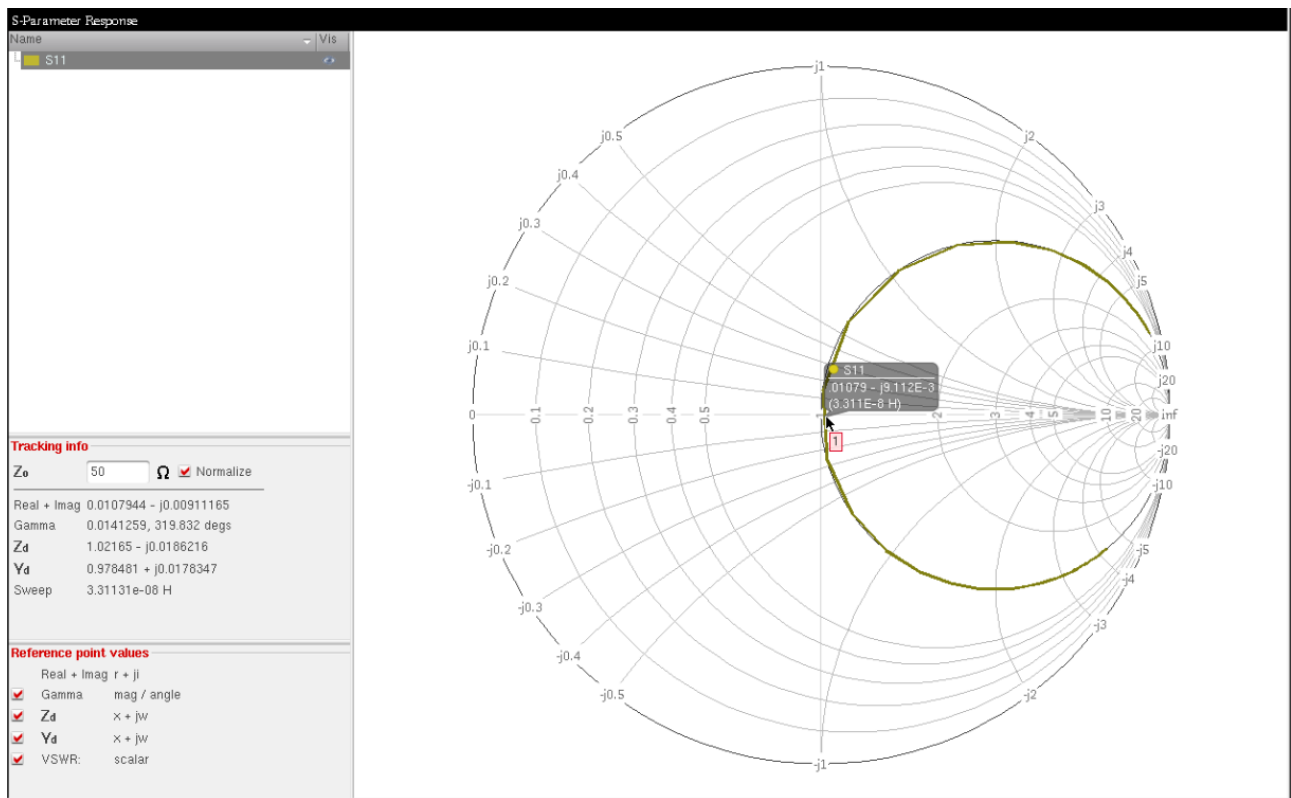


Figure 12: Abaque de Smith représentant une adaptation complète

2.2.3 Adaptation avec inductance parrallèle et capacité série

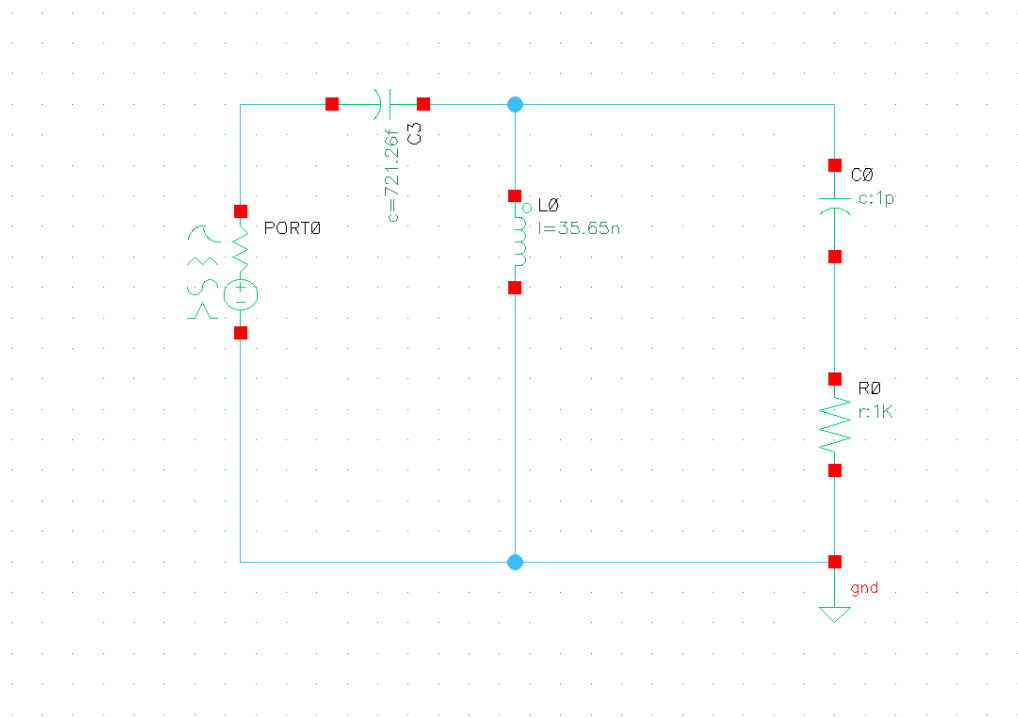


Figure 13: Schéma de la deuxième méthode d'adaptation

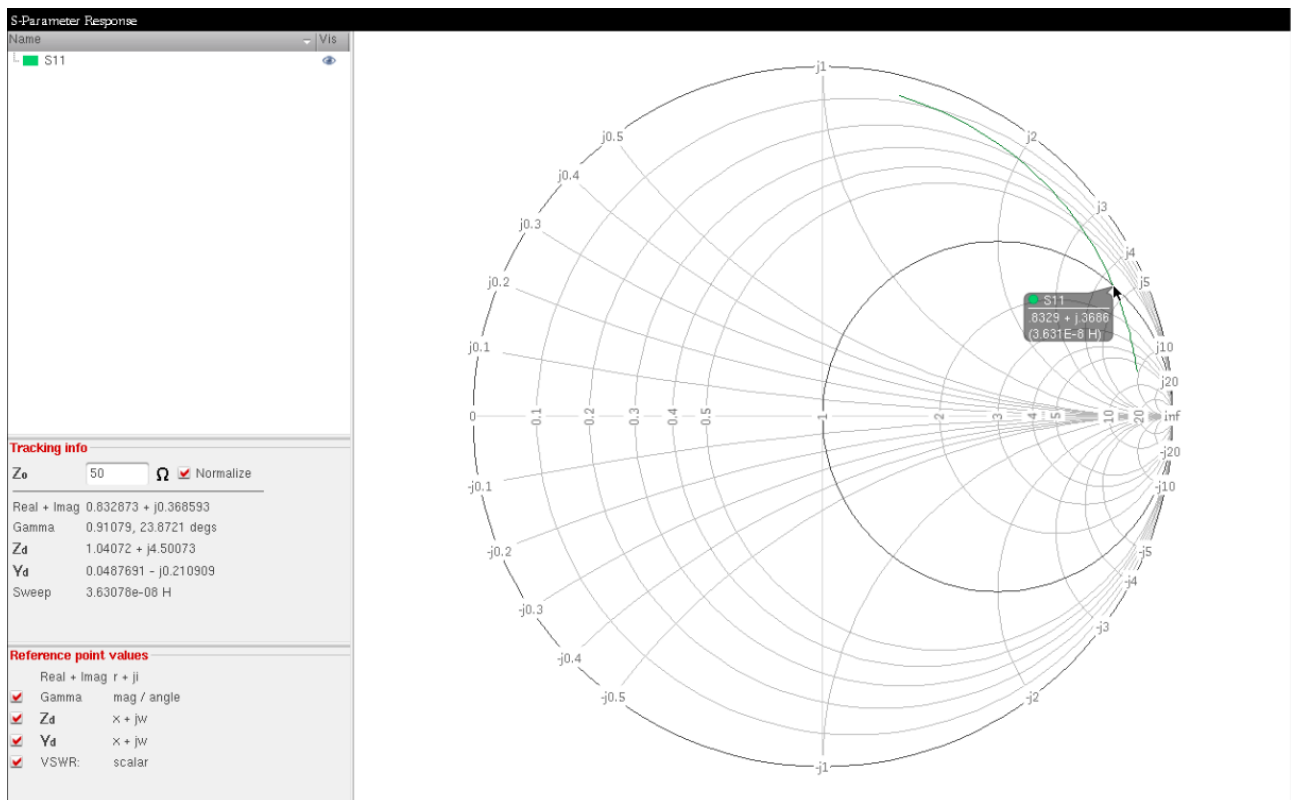


Figure 14: Abaque de Smith montrant une adaptation avec la partie imaginaire nulle

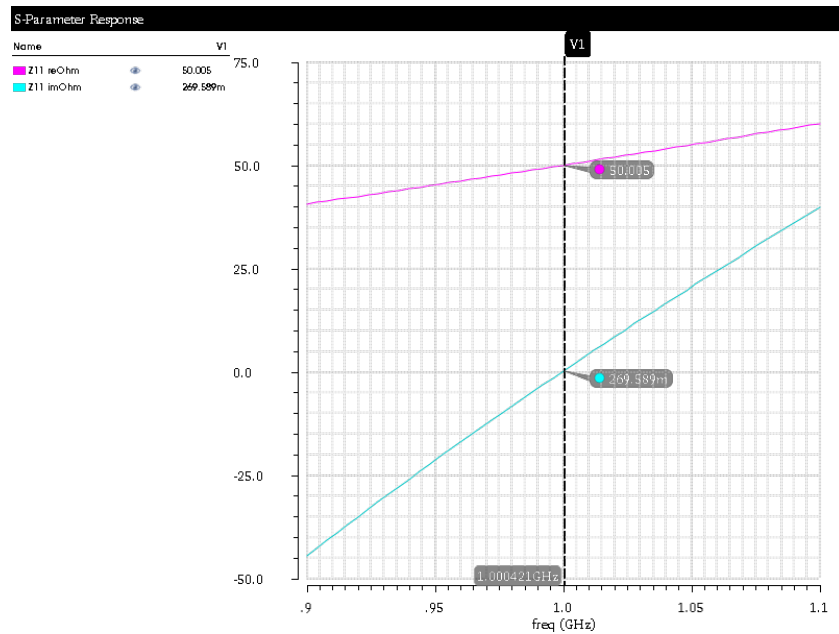


Figure 15: Adaptation complète après l'ajout de la capacité en série

3 Impédance en entrée et sortie d'un transistor

3.1 Modèle du MOSFET petit signal

Le modèle petit signal du transistor MOSFET:

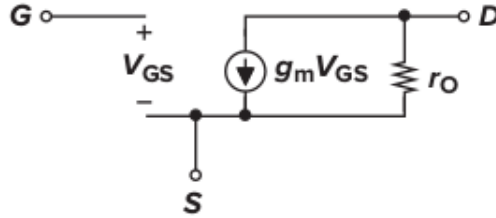


Figure 16: Modélisation du MOSFET pour un petit signal[3]

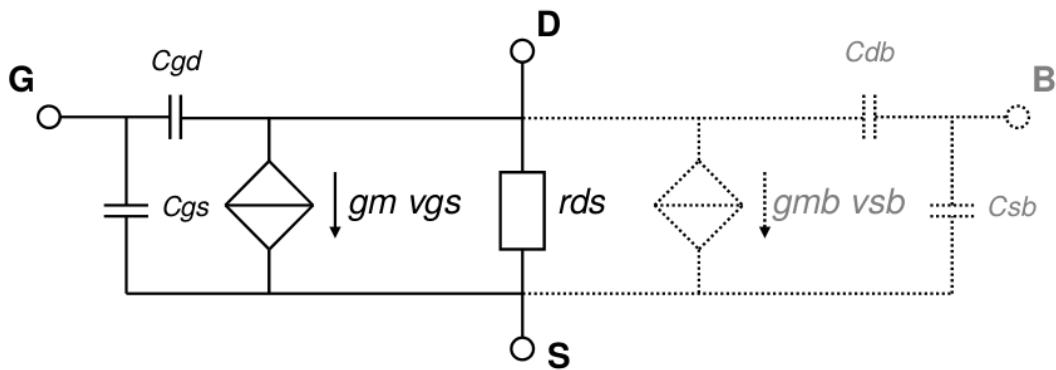


Figure 17: Modélisation complète du MOSFET en petit signal[4]

3.2 Analyse des caractéristiques du MOSFET avec la simulation DC

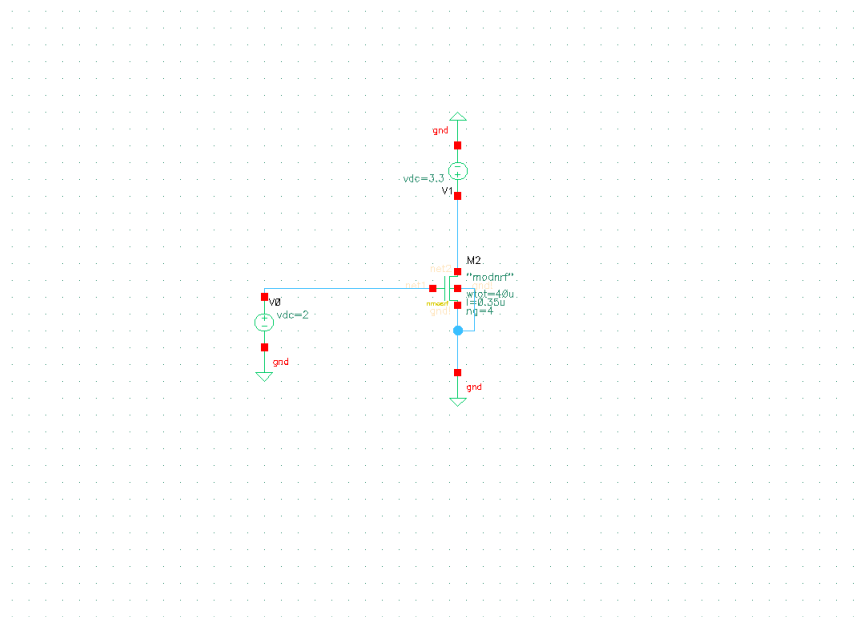
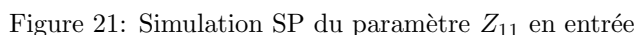
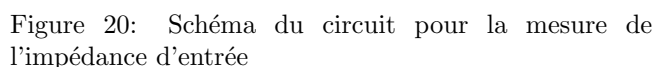


Figure 18: Schéma du circuit pour une simulation DC

signal	OP ("M2" ???)				
betseff	22.41m				
cbb	9.123f				
cbd	-18.47a				
cbdbi	1.438f				
cbg	-3.554f				
cbs	-5.55f				
cbsbi	-1.285f				
cdb	-787.8z				
cdd	8.942f				
cddb1	4.004a				
cdg	-8.944f				
cde	3.007a				
cgb	-2.951f				
cgbowl	23.97a				
cgd	-8.783f				
cgdbi	154.7a				
cgdowl	8.938f				
cgg	50.27f				
cggbi	29.56f				
cgs	-38.53f				
cgsbi	-26.79f				
cgsowl	11.75f				
cjd	0				
cje	0				
cob	-6.171f				
csd	-140.2a				
csg	-37.77f				
css	44.08f				
cssbi	32.33f				
gbd	0				
gbs	0				
gds	686.5u				
gn	9.531a				
gnbs	2.225a				
gmoverid	916.9m				
il	10.4m				
i3	-10.4m				
i4	0				
ibd	0				
ibs	0				
ihulk	0				
id	10.4m				
ids	10.4m				
igb	0				
igcd	0				
igcs	0				
igd	0				
igidl	0				
igial	0				
igs	0				
is	-10.4m				
isub	0				
pwr	32.48m				
qb	-27.47f				
qbd	0				
qbi	-27.42f				
qbs	0				
qbs	-1.00z				
qbw	0				
pwr	32.48m				
qb	-27.47f				
qbd	0				
qbi	-27.42f				
qbs	0				
qd	11.65f				
qdi	2.582f				
qg	73.22f				
qgi	67.93f				
qinv	33.08m				
qsi	-43.09f				
qsco	-57.39f				
region	2				
reversed	0				
ron	300.5				
type	0				
vbs	-88.02m				
vdb	3.212				
vds	3.124				
vdsat	562.2m				
vfbseff	-882.1m				
vgb	2				
vgd	-1.212				
vgs	1.912				
vgstseff	1.342				
vth	569.6m				
signal	OP ("M2.rsub2" ???)	OP ("M2.rsub1" ???)	OP ("M2.rsource" ???)	OP ("M2.rg" ???)	OP ("M2.rdrain" ???)
i	176.1f	6.424p	-10.4m	0	10.4m
pwr	4.241y	5.645z	915u	0	915u
res	136.8	136.8	8.467	35.6	8.467
v	24.09p	878.8p	-88.02m	0	88.02m
signal	OP ("M2.lsource" ???)	OP ("M2.lg" ???)	OP ("M2.ldrain" ???)		
i	-10.4m	0	10.4m		
ind	1f	1f	1f		
signal	OP ("M2.djab" ???)	OP ("M2.djdb" ???)			
cap	41.1f	18.47f			
capp	0	0			
cd	41.1f	18.47f			
ctotal	41.1f	18.47f			
gd	37.32a	567.8e-72			
i	-28.04a	-12.6a			
pwr	2.468a	40.47a			
qd	-3.684f	-72.84f			
region	1	0			
res	56.45p	2.176e69			
resp	51.01p	9.247e69			
v	-88.02m	-3.212			
vdio	-88.02m	-3.212			

Figure 19: Résultats de simulation DC

[illegible]

Conclusion

Références

- [1] *Radio Frequency Integrated Circuits Course*
Sylvain Bourdel, Florence Podevin, Institut Polytechnique de Grenoble - Phelma
- [2] *Conception d'un circuit en L à l'aide de l'abaque de Smith*
<http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM23/RM23p/RM23p03.html>
- [3] *Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2nd Edition*
Behzad Razavi, McGraw-Hill Education
- [4] *Conception de circuits intégrés analogique*
Laurent Aubard, Institut Polytechnique de Grenoble - Phelma